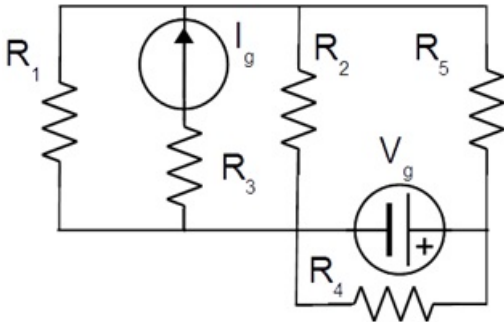


Soluzioni Prova Scritta Elettrotecnica del 20 Luglio 2017 - Compito A

Esercizio n° 1

```
reset();kn:=9;kc:=6
9
6
```



Dato il circuito in figura, determinare la potenza assorbita dai resistori e

la potenza erogata dai generatori ideali V_g e I_g .

Verificate poi il bilancio energetico.

DATI

$V_g = k_M [V]$, $I_g = k_C [A]$, $R_1 = 3 [\Omega]$,

$R_2 = 5 [\Omega]$, $R_3 = 4 [\Omega]$, $R_4 = 2 [\Omega]$, $R_5 = 1 [\Omega]$



```
Vg:=kn; Ig:=kc; R1:=3; R2:=5; R3:=4; R4:=2; R5:=1;
G1:=1/R1; G2:=1/R2; G3:=1/R3; G4:=1/R4; G5:=1/R5;
Ea:=(Vg/R5+Ig)/(1/R5+1/R2+1/R1);
Eb:=-Ig*R3;
```

```
225
23
```

```
-24
```

```
float(Ea); float(Eb)
```

```
9.782608696
```

```
-24.0
```

```
PR1:=(Ea^2/R1); float(PR1)
```

```
16875
529
```

```
31.89981096
```

```
PR2:=Ea^2/R2; float(PR2)
```

$$\frac{10125}{529}$$

$$19.13988658$$

$$PR3 := (Eb)^2/R3; \text{float}(PR3)$$

$$144$$

$$144.0$$

$$PR4 := (Vg)^2/R4; \text{float}(PR4)$$

$$\frac{81}{2}$$

$$40.5$$

$$PR5 := (Ea - Vg)^2/R5; \text{float}(PR5)$$

$$\frac{324}{529}$$

$$0.6124763705$$

$$Ptot := \text{float}(\text{expand}(PR1 + PR2 + PR3 + PR4 + PR5))$$

$$236.1521739$$

$$Vig := (Ea - Eb); \text{float}(Vig)$$

$$\frac{777}{23}$$

$$33.7826087$$

$$PIg := (Vig * (Ig))$$

$$\frac{4662}{23}$$

$$IVg := (Vg - Ea) / R5 + Vg / R4;$$

$$\frac{171}{46}$$


$$PVg := \text{float}(Vg * IVg)$$

$$33.45652174$$

$$PtotGen := \text{float}(\text{float}(\text{expand}(PVg + PIG)))$$

$$236.1521739$$

Esercizio n° 2

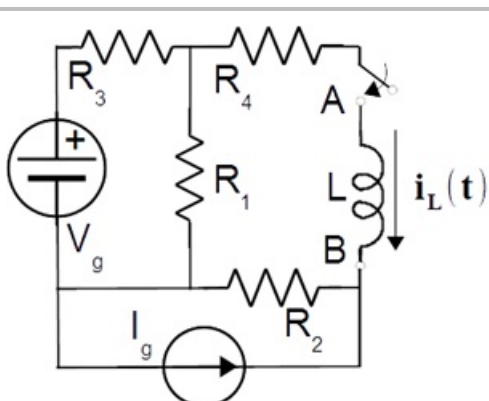

Nel circuito in figura l'interruttore è stato aperto per molto tempo.

All'istante $t=0$, l'interruttore viene chiuso.

Determinare $i_L(t)$ per $t > 0$,

sapendo che all'istante $t=0$ in cui viene connesso l'induttore L

la corrente $i_L(t)$ vale $i_L(t=0^-) = 5[V]$, Rappresentarne poi su un grafico l'andamento temporale.

DATI

$V_g = k_C [V]$, $I_g = 2 [A]$, $R_1 = 2[\Omega]$, $R_2 = 4[\Omega]$, $R_3 = 5 [\Omega]$,
 $R_4 = k_N [\Omega]$, $L = 40 [\mu H]$

```
Vg:=kc;; Ig:=2;; R1:=2;; R2:=4;; R3:=5;; R4:=kn;;
```

```
L:=40e-6;I0:=5;
```

```
RTh:=(R2+(R1*R3)/(R1+R3))+R4;
```

```
float(RTh)
```

```
0.00004
```

```
5
```

```
 $\frac{101}{7}$ 
```

```
14.42857143
```

```
VGen:=matrix([[Vg],[-Ig*R2]]); MCoeff:=matrix([[R1+R3, -R1],[-R1, R1+R2+R3]]);
```

```
 $\begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}$ 
```

```
 $\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 15 \end{pmatrix}$ 
```

```
Correnti:=matrix(1/MCoeff*VGen)
```

```
 $\begin{pmatrix} \frac{74}{101} \\ -\frac{44}{101} \end{pmatrix}$ 
```

```
In:=expand(Correnti[2,1]);
```

```
 $-\frac{44}{101}$ 
```

```
float(In);VTh:=In*RTh
```


```
-0.4356435644
```

```
 $-\frac{44}{7}$ 
```

```
tau:=L/RTh
```

```
0.000002772277228
```

Esercizio n° 3

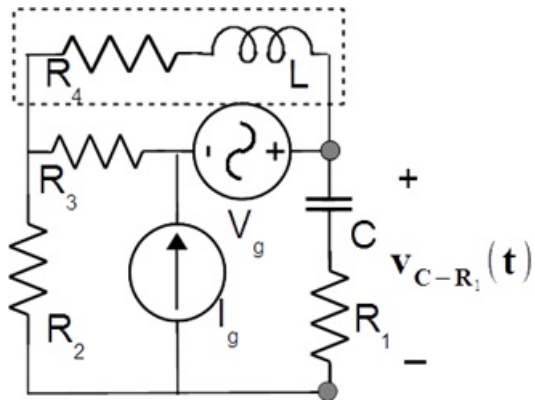

Il circuito in figura si trova in regime permanente sinusoidale.

Determinare: (1) la potenza complessa e la potenza istantanea del bipolo R4-L

racchiuso nel rettangolo tratteggiato e rappresentare l'andamento temporale della potenza istantanea;

(2) la tensione $V_{C-R1}(t)$ ai capi del bipolo C-R1

DATI:

$V_g = 5 \cos(\omega t - 36.87^\circ)$ [V], $I_g = k_C \cos(\omega t) - k_N \sin(\omega t)$ [A], $R_1 = 1$ [Ω], $R_2 = 2$ [Ω], $R_3 = 2$ [Ω],

$R_4 = 1$ [Ω], $C = 0.00125$ [F], $L = 10$ [mH], $\omega = 200$ [rad/s]

```
assume(kn, Type::PosInt):: assume(kc, Type::PosInt)::
Vg:=round(5*(cos(-36.87*PI/180)+I*sin(-36.87*PI/180))): Ig:=kc+I*kn;
R1:=1; R2:=2; R3:=2; R4:=1; L:=0.01; C:=0.00125; w:=200;
ZL:=I*w*L; ZC:=-I/(w*C);
```

4-3i

6+9i

1

2

2

1

0.01

0.00125

200

2.0 i

-4.0 i

```
VGen:=matrix([[-Vg],[Vg-Ig*(R1+ZC)]]); MCoeff:=matrix([[R3+R4+ZL, -R3],[
```

$$\begin{pmatrix} -4+3i \\ -38.0+12.0i \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 3.0+2.0i & -2 \\ -2 & 5.0-4.0i \end{pmatrix}$$

```
Correnti:=matrix(1/MCoeff*VGen)
```

$$\begin{pmatrix} -4.673972603+2.402739726i \\ -7.41369863-2.569863014i \end{pmatrix}$$

```
IA:=Correnti[1,1];float(IA)
```

-4.673972603 + 2.402739726 i

-4.673972603 + 2.402739726 i

```
IB:=Correnti[2,1];float(IB)
```

-7.41369863 - 2.569863014 i

-7.41369863 - 2.569863014 i

```
IC:=IB+Ig;float(IC)
```

-1.41369863 + 6.430136986 i

-1.41369863 + 6.430136986 i

```
S_R4_L:=1/2*abs(IA)^2*(R4+ZL);
```

```
V_R4_L:=IA*(R4+ZL);
```

```
v_R4_L:=abs(V_R4_L)*cos(w*t+arg(IA));
```

```
p_R4_L:=Re(S_R4_L)+Re(S_R4_L)*cos(2*w*t+2*arg(IA))-Im(S_R4_L)*sin(2*w*t+.
```

13.80958904 + 27.61917808 i

-9.479452055 - 6.945205479 i

11.75142078 cos(200 t + 2.666754092)

13.80958904 cos(400 t + 5.333508184) - 27.61917808 sin(400 t + 5.333508184) + 13.80958904

```
S_R1_C:=1/2*abs(IC)^2*(R1+ZC);
```

```
V_R1_C:=IC*(R1+ZC);
```

```
v_R1_C:=abs(V_R1_C)*cos(w*t+arg(IC));
```

```
p_R1_C:=Re(S_R1_C)+Re(S_R1_C)*cos(2*w*t+2*arg(IC))-Im(S_R1_C)*sin(2*w*t+.
```

21.67260274 - 86.69041096 i

24.30684932 + 12.08493151 i


27.14532175 cos(200 t + 1.78720845)

21.67260274 cos(400 t + 3.574416899) + 86.69041096 sin(400 t + 3.574416899) + 21.67260274

Soluzioni Prova Scritta Elettrotecnica del 20 LUGLIO 2017 - Compito B

Esercizio n° 1

Esercizio n° 1

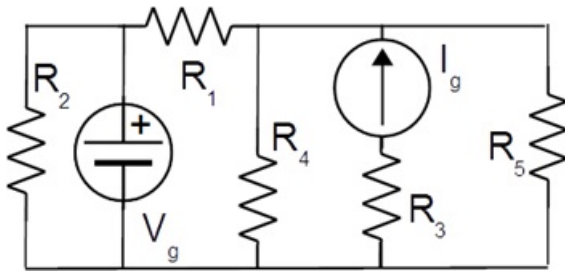

Dato il circuito in figura, determinare la potenza assorbita dai resistori

e la potenza erogata dai generatori ideali V_g e I_g .

Verificate poi il bilancio energetico.

DATI

$V_g = k_N$ [V], $I_g = k_C$ [A], $R_1 = 1$ [Ω], $R_2 = 2$ [Ω], $R_3 = 4$ [Ω], $R_4 = 5$ [Ω], $R_5 = 3$ [Ω]

```
Vg:=kn; Ig:=kc; R1:=1; R2:=2; R3:=4; R4:=5; R5:=3; G1:=1/R1;
G2:=1/R2; G3:=1/R3; G4:=1/R4; G5:=1/R5;
Ea:=(Vg/R1+Ig)/(1/R5+1/R4+1/R1); Eb:=-Ig*R3;
```

$$\frac{225}{23}$$

$$-24$$

```
float(Ea); float(Eb)
```

$$9.782608696$$

$$-24.0$$

```
PR1:=(Ea-Vg)^2/R1; float(PR1)
```

$$\frac{324}{529}$$

$$0.6124763705$$

```
PR2:=Vg^2/R2; float(PR2)
```

$$\frac{81}{2}$$

$$40.5$$

```
PR3:=(Eb)^2/R3; float(PR3)
```

144

144.0

```
PR4 := (Ea)^2/R4; float(PR4)
```

$\frac{10125}{529}$

19.13988658

```
PR5 := (Ea)^2/R5; float(PR5)
```

$\frac{16875}{529}$

31.89981096

```
Ptot := float(expand(PR1+PR2+PR3+PR4+PR5))
```

236.1521739

```
Vig := (Ea-Eb); float(Vig)
```

$\frac{777}{23}$

33.7826087

```
PIg := (Vig*(Ig))
```

$\frac{4662}{23}$

```
IVg := (Vg-Ea)/R1+Vg/R2;
```

$\frac{171}{46}$


```
PVg := float(Vg*IVg)
```

33.45652174

```
PtotGen := float(float(expand(PVg+PIg)))
```

236.1521739

Esercizio n° 2

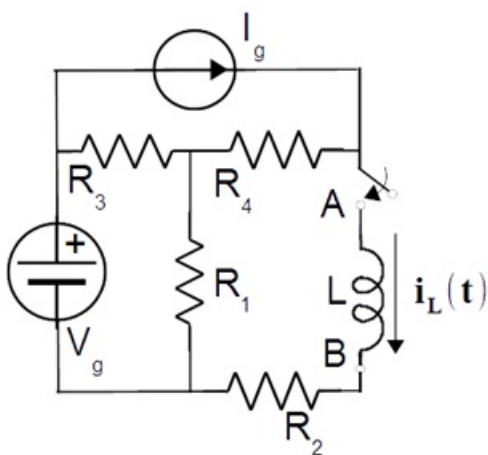

Nel circuito in figura l'interruttore è stato aperto per molto tempo. All'istante $t=0$, l'interruttore viene chiuso.

Determinare $i_L(t)$ per $t > 0$, sapendo che all'istante $t=0$ in cui viene connesso l'induttore L la corrente $i_L(t)$ vale $i_L(t=0^-) = 10$ [V],

Rappresentarne poi su un grafico l'andamento temporale.

DATI

$V_g = k_N$ [V], $I_g = 2$ [A], $R_1 = 2$ [Ω], $R_2 = 4$ [Ω], $R_3 = 5$ [Ω], $R_4 = k_C$ [Ω],
 $L = 50$ [μ H]

```
Vg:=kn;; Ig:=2;; R1:=2;; R2:=4;; R3:=5;; R4:=kc;; L:=50e-6;I0:=10;
```

```
RTh:=(R2+(R1*R3)/(R1+R3)+R4);float(RTh)
```

```
0.00005
```

```
10
```

```
 $\frac{80}{7}$ 
```

```
11.42857143
```

```
VGen:=matrix([[Vg+Ig*R3],[Ig*R4]]); MCoeff:=matrix([[R1+R3, -R1],[-R1 ,R
```

```
 $\begin{pmatrix} 19 \\ 12 \end{pmatrix}$ 
```

```
 $\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 12 \end{pmatrix}$ 
```

```
Correnti:=matrix(1/MCcoeff*VGen)
```

```
 $\begin{pmatrix} \frac{63}{20} \\ \frac{61}{40} \end{pmatrix}$ 
```

```
In:=expand(Correnti[2,1]);
```

```
 $\frac{61}{40}$ 
```

```
float(In);VTh:=float(In*RTh)
```


```
1.525
```

```
17.42857143
```

```
tau:=L/RTh
```

```
0.000004375
```

Esercizio n° 3

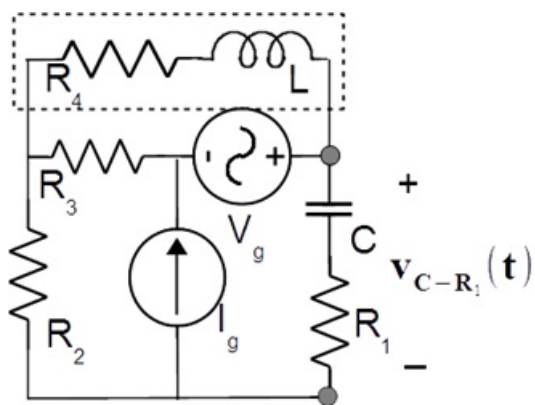

Il circuito in figura si trova in regime permanente sinusoidale.

Determinare: (1) la potenza complessa e la potenza istantanea del bipolo R4-L racchiuso

nel rettangolo tratteggiato e rappresentare l'andamento temporale della potenza istantanea;

(2) la tensione $V_{C-R1}(t)$ ai capi del bipolo C-R1

DATI:

$V_g = 5 \cos(\omega t + 36.87^\circ)$ [V], $I_g = k_n \cos(\omega t) + k_c \sin(\omega t)$ [A], $R_1 = 1$ [Ω], $R_2 = 2$ [Ω], $R_3 = 2$ [Ω],

$R_4 = 1$ [Ω], $C = 0.00125$ [F], $L = 10$ [mH], $\omega = 400$ [rad/s]

```
assume(kn, Type::PosInt):: assume(kc, Type::PosInt):: Vg:=round(5*(cos(3
ZL:=I*w*L; ZC:=-I/(w*C);
4+3 i
9-6 i
1
2
2
1
0.01
0.00125
400
4.0 i
-2.0 i
```

```

VGen:=matrix([[ -Vg],[Vg-Ig*(R1+ZC)]]); MCoeff:=matrix([[R3+R4+ZL, -R3],[

$$\begin{pmatrix} -4-3i \\ 7.0+27.0i \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 3.0+4.0i & -2 \\ -2 & 5.0-2.0i \end{pmatrix}$$

Correnti:=matrix(1/MCoeff*VGen)

$$\begin{pmatrix} 0.7719928187+1.904847397i \\ -0.6517055655+5.901256732i \end{pmatrix}$$

IA:=Correnti[1,1];float(IA)
0.7719928187 + 1.904847397 i
0.7719928187 + 1.904847397 i
IB:=Correnti[2,1];float(IB)
-0.6517055655 + 5.901256732 i
-0.6517055655 + 5.901256732 i
IC:=IB+Ig;float(IC)
8.348294434 - 0.0987432675 i
8.348294434 - 0.0987432675 i
S_R4_L:=1/2*abs(IA)^2*(R4+ZL);
V_R4_L:=IA*(R4+ZL);
v_R4_L:=abs(V_R4_L)*cos(w*t+arg(IA));
p_R4_L:=Re(S_R4_L)+Re(S_R4_L)*cos(2*w*t+2*arg(IA))-Im(S_R4_L)*sin(2*w*t+.
2.112208259 + 8.448833034 i
-6.847396768 + 4.992818671 i
8.4743779 cos(400 t + 1.185748213)
2.112208259 cos(800 t + 2.371496426) - 8.448833034 sin(800 t + 2.371496426) + 2.112208259
S_R1_C:=1/2*abs(IC)^2*(R1+ZC);
V_R1_C:=IC*(R1+ZC);
v_R1_C:=abs(V_R1_C)*cos(w*t+arg(IC));
p_R1_C:=Re(S_R1_C)+Re(S_R1_C)*cos(2*w*t+2*arg(IC))-Im(S_R1_C)*sin(2*w*t+.
34.8518851 - 69.7037702 i
8.150807899 - 16.79533214 i
18.66865959 cos(400 t - 0.01182740546)
34.8518851 cos(800 t - 0.02365481091) + 69.7037702 sin(800 t - 0.02365481091) + 34.8518851

```