

$$\begin{aligned} V_{g1} &= 1[V] \\ V_{g2} &= 2[V] \\ R_1 &= R_2 = 1[\Omega] \\ R_3 &= R_4 = 2[\Omega] \end{aligned}$$

BILANCIO POTENZE E POTENZE DISSIPATE DAI RESISTORI

$$\textcircled{a} \quad i_a R_1 + (i_a - i_b) R_2 - V_{g2} = 0 \Rightarrow i_a (R_1 + R_2) + i_b (-R_2) = V_{g2}$$

$$\textcircled{b} \quad (i_b - i_a) R_2 + (i_b - i_c) R_3 - V_{g1} = 0 \Rightarrow i_a (-R_2) + i_b (R_2 + R_3) + i_c (-R_3) = V_{g1}$$

$$\textcircled{c} \quad i_c R_4 + (i_c - i_b) R_3 + V_{g2} = 0 \Rightarrow i_b (-R_3) + i_c (R_3 + R_4) = -V_{g2}$$


$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & -R_3 \\ 0 & -R_3 & R_3 + R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{g2} \\ V_{g1} \\ -V_{g2} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

\hat{R} \vec{i} \vec{V} $\Delta \hat{R} = 12$

$$i_a = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix}}{\Delta \hat{R}} = \frac{24 - 8}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3} [A]$$

$$i_b = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix}}{\Delta \hat{R}} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} [A]$$

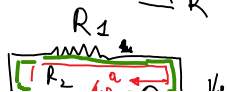
$$i_c = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix}}{\Delta \hat{R}} = \frac{-2}{12} = -\frac{1}{6} [A]$$



$$V_{g1} = 1[V]$$

$$i_a = \frac{4}{3} [A]$$

$$\nabla V^2 \propto T^2$$

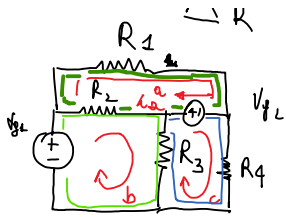

$$\begin{aligned} V_{g1} &= 1[V] \\ V_{g2} &= 2[V] \\ R_1 &= R_2 = 1[\Omega] \\ R_3 &= R_4 = 2[\Omega] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_a &= \frac{4}{3} [A] \\ i_b &= \frac{2}{3} [A] \\ i_c &= -\frac{1}{6} [A] \end{aligned}$$

$$P = \frac{V^2}{R} = R \cdot I^2$$

$$P_{R1} = i_a^2 \cdot R_1 = \frac{16}{9} \cdot 1 = \frac{16}{9} [W]$$


$$P_{R2} = (i_b - i_a)^2 \cdot R_2 = \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{3}\right)^2 \cdot 1 = \frac{4}{9} [W]$$

$$P_{R3} = (i_c - i_b)^2 \cdot R_3 = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right)^2 \cdot 2 = \frac{25}{36} \cdot 2 = \frac{50}{36} [W] = \frac{25}{18} [W]$$

$$P_{R4} = i_c^2 \cdot R_4 = \frac{1}{36} \cdot 2 = \frac{1}{18} [W]$$

$$\sum_{i=1}^4 P_{R_i} = \left(\frac{16}{9} + \frac{4}{9} + \frac{25}{18} + \frac{1}{18}\right) [W] = \frac{20}{9} + \frac{26}{18} \cdot \frac{13}{3} = \frac{11}{3} \frac{33}{3} [W]$$

$$\sum P_{\text{GENERATE}}$$

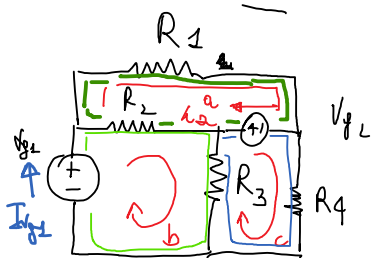

$$\begin{aligned} V_{g1} &= 1[V] \\ V_{g2} &= 2[V] \\ R_1 &= R_2 = 1[\Omega] \\ R_3 &= R_4 = 2[\Omega] \end{aligned}$$

$$P_{\text{GENERATOR1}} = V_g \cdot I_{V_g}$$

$$P_{V_{g1}} = V_{g1} \cdot (I_{V_{g1}}) = 1[V] \cdot \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} [W]$$

$$P_{V_{g2}} = V_{g2} \cdot (I_{V_{g2}}) = \frac{3}{2} [A] \cdot 2[V] = 3 [W]$$

$$\sum P_{\text{GEN}} = \frac{11}{3} [W]$$

$$I_{V_{g1}} = i_a - i_c = \frac{4}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{2} [A]$$

$$\sum p_{ASS} R_A$$

$$I_g = i_c - i_b \Rightarrow i_c = I_g + i_b \Rightarrow i_b = i_c - I_g$$

$$\textcircled{a} \quad i_a(R_1) + (i_a - i_c) \cdot R_3 + (i_a - i_b) R_2 = 0$$

$$\textcircled{b+c} \quad (i_b - i_a) R_2 + (i_c - i_a) \cdot R_3 + i_c R_4 - V_g = 0$$

$$\Rightarrow i_a(R_1 + R_3 + R_2) + i_c(-R_3 - R_2) + I_g \cdot R_2 = 0$$

$$\Rightarrow i_c(R_2 + R_3 + R_4) - I_g R_2 + i_c(R_2 - R_3) + i_a - V_g = 0$$

$$i_a(R_1 + R_2 + R_3) + i_c(-R_3 - R_2) = -I_g R_2$$

$$i_a(-R_2 - R_3) + i_c(R_2 + R_3 + R_4) = V_g + I_g R_2$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 - R_2 \\ -R_3 - R_2 & R_2 + R_3 + R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_g R_2 \\ V_g + I_g R_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = \Delta \hat{R} = 11$$

$$i_a = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}}{\Delta \hat{R}} = \frac{-5+9}{11} = \frac{4}{11} \quad [A] \approx 0.36$$

$$i_c = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix}}{\Delta \hat{R}} = \frac{12-3}{11} = \frac{9}{11} \approx 0.81 \quad [A]$$

$6[A]$


}

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = \Delta \hat{R} = 11$$

$$i_a = 0.36 [A] \quad i_b = -0.19 [A] \quad i_c = +0.81 [A]$$

$$i_c = i_b + I_g$$
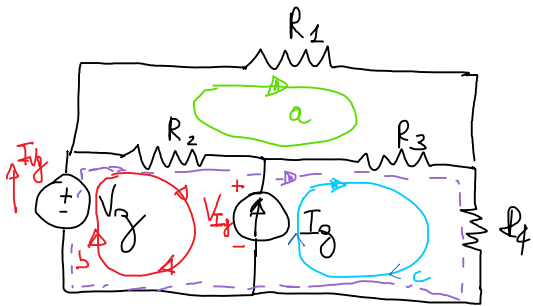
$$i_b = i_c - I_g = 0.81 [A] - 1 [A] = -0.19 [A]$$



$$I_g = 1 [A]$$

$$V_g = 2 [V]$$

$$R_1 = R_2 = 1 [\Omega]$$

$$R_3 = R_4 = 2 [\Omega]$$

$$P_{R1} = i_a^2 \cdot R_1 \approx 0.13 [W]$$

$$P_{R2} = R_2 \cdot (i_a - i_b)^2 \approx 0.3 [W]$$

$$P_{R3} = R_3 (i_a - i_c)^2 \approx 0.4 [W]$$

$$P_{R4} = R_4 i_c^2 \approx 1.31 [W]$$

$$\sum 0.3 + 0.4 + 1.31 +$$

$$P_{V_g}^g = V_g \cdot I_{V_g} = 2 [V] \cdot (-0.19) [A] \approx -0.38 [W]$$

$$P_{I_g}^g = I_g \cdot V_{I_g} =$$

$$= 1 [A] \cdot 2.55 [V] = 2.55 [W]$$

$$\textcircled{b} -V_g + (i_b - i_a)R_2 + V_{I_g} = 0 \Rightarrow$$

$$V_{I_g} = (i_a - i_b) \cdot R_2 + V_g$$

$$V_{I_g} = 0.55 + 2 = 2.55 [V]$$


$$\sum 2.55 - 0.38 = 2.17 \approx 2.14$$

[11/17]

19 $[A]$

1.32 \approx 2.14 $[u]$

[4]

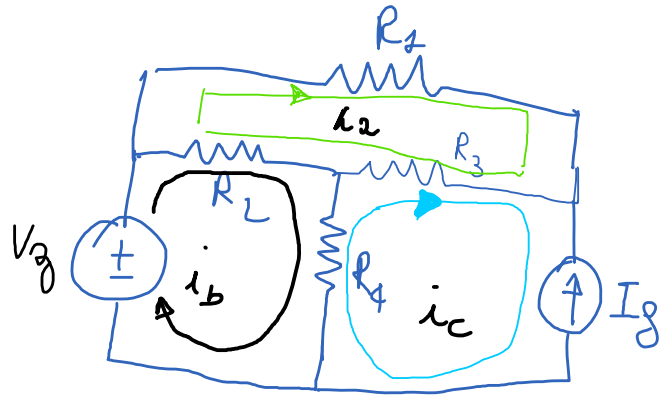

$$I_g = 1 \text{ [A]} \quad V_g = 2 \text{ [V]}$$

$$R_1, R_2 = 1 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$R_3, R_4 = 2 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$i_c = -I_g = -1 \text{ [A]} \quad i_a = ? \quad i_b = ?$$

$$\textcircled{a} \quad i_a R_1 + (i_a + I_g) R_3 + (i_a - i_b) R_2 = 0$$

$$\textcircled{b} \quad (i_b - i_a) R_2 + (i_b + I_g) R_4 - V_g = 0$$

$$i_a (R_1 + R_2 + R_3) + i_b (-R_2) = -I_g R_3$$

$$i_a (-R_2) + i_b (R_2 + R_4) = V_g - I_g R_4$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_4 \end{bmatrix} \hat{R}$$

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_g R_3 \\ V_g - I_g R_4 \end{bmatrix} \hat{V}$$


$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} \Downarrow$$

$$i_a = \frac{\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}}{11} = \frac{-6}{11} = -\frac{6}{11} \text{ [A]}$$

$$i_b = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}}{11} = \frac{0-2}{11} = -\frac{2}{11} \text{ [A]}$$

$$\Delta_R = 12 - 1 = 11$$

$$i_c = -1 \text{ [A]}$$

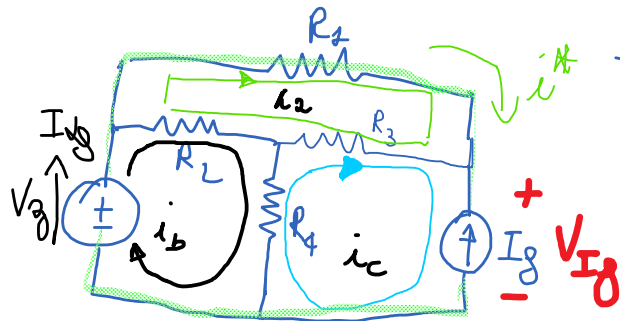

$$I_g = 1 \text{ [A]} \quad V_g = 2 \text{ [V]}$$

$$R_1, R_2 = 1 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$R_3, R_4 = 2 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$P_{R1} = i_a^2 \cdot R_1 \approx 0.297 \text{ [W]}$$

$$P_{R2} = (i_a - i_b)^2 \cdot R_2 \approx 0.132 \text{ [W]}$$

$$P_{R3} = (i_c - i_b)^2 \cdot R_3 \approx 0.413 \text{ [W]}$$

$$P_{R4} = (i_c - i_b)^2 \cdot R_4 \approx 1.34 \text{ [W]}$$

$$\Sigma \approx 2.1$$

$$P_{Vg} = V_g \cdot I_{Vg} = 2 \text{ [V]} \cdot \left(-\frac{2}{11}\right) \text{ A} = -0.36 \text{ [W]}$$

$$P_{I_g} = I_g (V_{I_g}) \Rightarrow \text{KVL: } -V_g + i_a R_1 + V_{I_g} = 0 \Rightarrow$$

$$V_{I_g} = V_g - i_a R_1 = 2 \text{ [V]} + \frac{6}{11} \text{ [V]} = \frac{28}{11} \text{ [V]} \approx 2.54 \text{ [V]}$$

$$P_{I_g} = 1 \text{ A} \cdot 2.54 \text{ V} = 2.54 \text{ [W]}$$

-3 [w]

$$\sum P_{PEN} \approx \underbrace{2.54 - 0.36}_{2.18} [W] = \sum P_{ASS} = 2.13 [W]$$

BILANÇO VERIFICADO

)
,