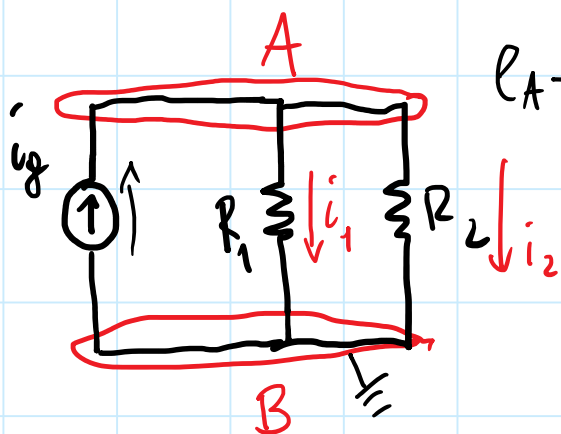


# Topologia: Serie e Parallelo

14 March 2017

14:35



$$e_A - e_B = V_{AB} = V_{i_g} = V_{R_1} = V_{R_2} = e_A$$

NODO A

$$\sum_k i_k = 0$$

$e_B = 0$   
POTENZIALE B = 0

NODO A

$$+i_1 + i_2 - i_g = 0$$
$$i_1 + i_2 = i_g$$

LA CORRENTE  
 $i_g$   
È RIPARTITA  
TRA LE 2 R

1 APPLICHO KIRCHHOFF

2 APPLICHO REL. COSTITUTIVE

$$i_1 + i_2 = i_g$$

$\Rightarrow$

$$i_1 = i_g \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{e_A}{R_1}$$

$$\Rightarrow e_A = i_1 R_1$$

$$i_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{e_A}{R_2}$$

$$\Rightarrow e_A = i_2 R_2$$

$$i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$i_2 = \frac{i_1 R_1}{R_2}$$

$$i_1 \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = i_g \Rightarrow i_1 \left( \frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) = i_g \Rightarrow$$

$$i_1 = i_g \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_2 = i_g \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

PARTITIONE  
DI  
CORRENTE

$$i_1 + i_2 = i_g$$

$$i_1 + i_2 = i_g$$

$$i_1 R_1 = i_2 R_2 = e_A$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{i_1}{G_1} = \frac{i_2}{G_2} \Rightarrow i_2 = i_1 \frac{G_2}{G_1}$$

$$i_1 \left(1 + \frac{G_2}{G_1}\right) = i_g$$

$$\Rightarrow i_1 = i_g \frac{G_1}{G_1 + G_2}$$

$$i_2 = i_g \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

PARTITIONE TENSIONE

$$V_1 = V_g \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$V_2 = V_g \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

PARTITIONE  
CORRENTE

# Topologia: Serie e Parallelo

14 March 2017


14:35

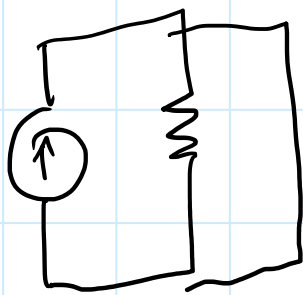

$$R_2 = 0 \Rightarrow G_2 = \infty$$

C.C.

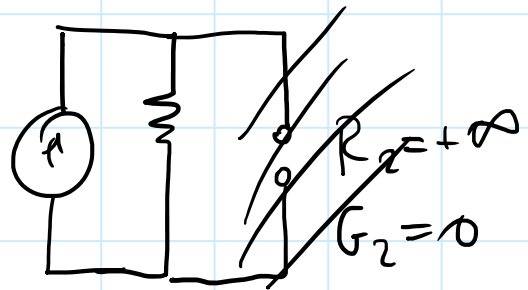
$$\hat{i}_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} \hat{i}_g = \hat{i}_g$$




$$R_2 = +\infty$$

$$G_2 = 0$$
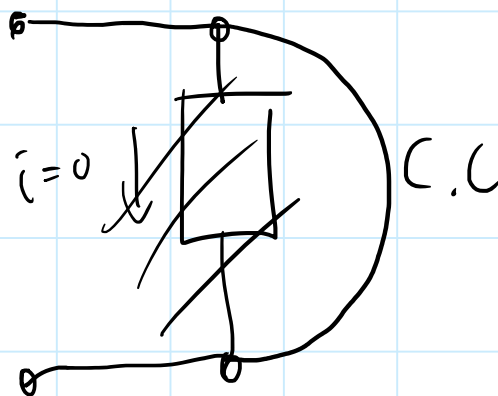
$$\hat{i}_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} \hat{i}_g = 0$$



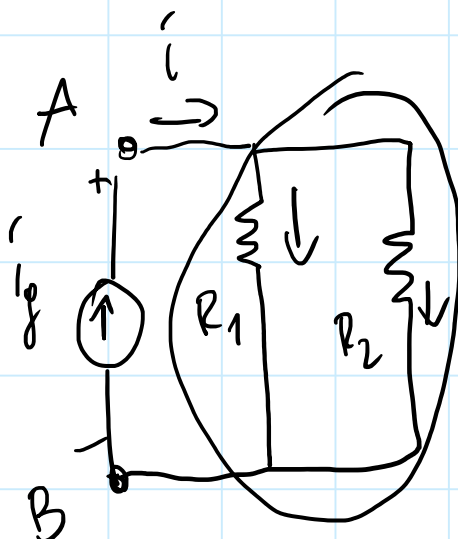
$$\begin{aligned} V_{AB} = e_A &= \hat{i}_1 R_1 = R_1 \cdot \hat{i}_g \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ &= \hat{i}_g \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = e_Q = \hat{i}_g \cdot R_{eq} \\ &= \hat{i}_g \cdot R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$







# Topologia: Serie e Parallelo


14 March 2017 14:35

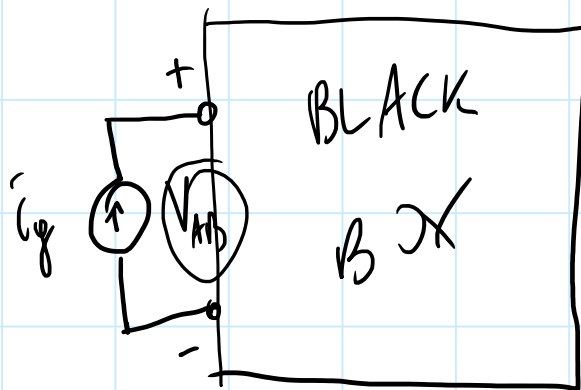
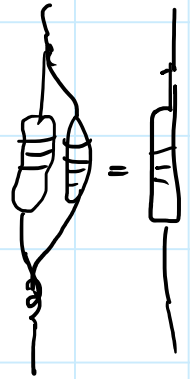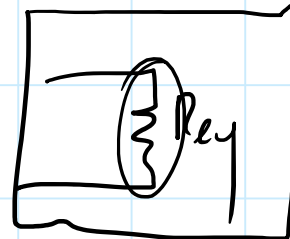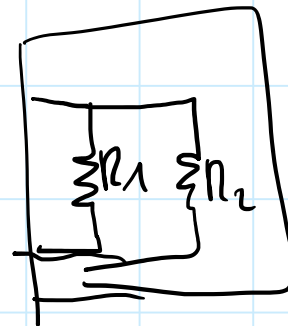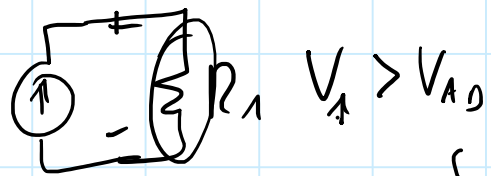
$$V_{AB} = i_g \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R_{eq}$$



$$R_{eq} < R_1 < R_2$$

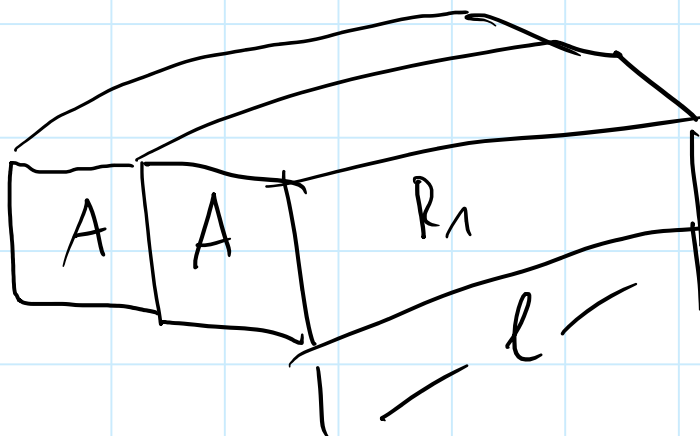

$$R = \frac{\rho \cdot l}{(A_1 + A_2)}$$

