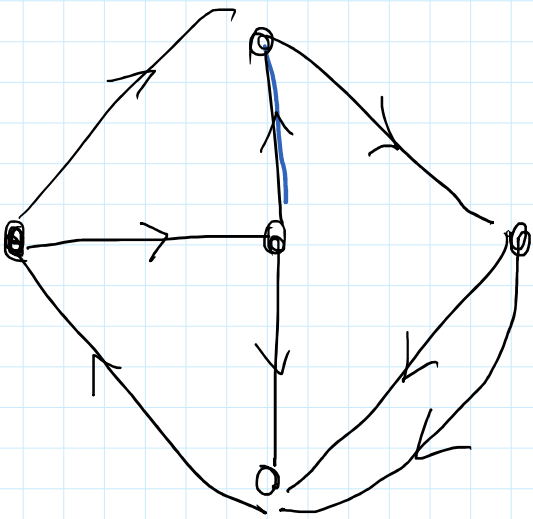


CO-ALBERO



$R - N + 1$ RAMI

$R - N + 1$ correnti
rami co-albero



MAGLIE FOND.

COINCIDONO
CON GLI
ANELLI

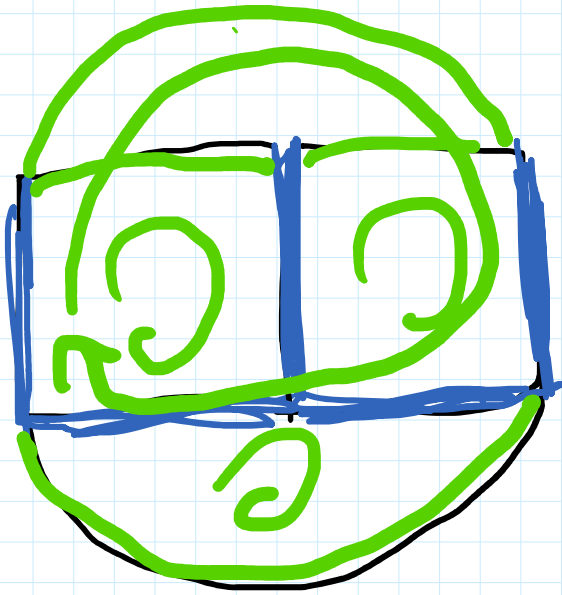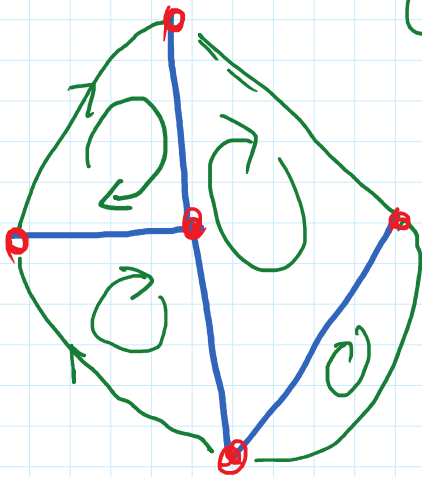

MAGLIA 1

$$KVL \quad V_{C1} + \sum B_{1k} V_{a_k} = 0$$

MAGLIA 2

$$V_{C2} + \sum B_{2k} V_{a_k} = 0$$

non mi

1/1/1

rami
colbero






KVL
maglie
fondamentali

$$\left\{ \begin{bmatrix} V_{c1} \\ V_{c2} \\ \vdots \\ V_{c_{R-N+1}} \end{bmatrix} + [B] \begin{bmatrix} V_{a1} \\ V_{a2} \\ \vdots \\ V_{a_{N-1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \right.$$

→ SONO EQ NELLE TENSIONI


→ INCOGNITE SONO LE CORRENTI DEL
COLBERO

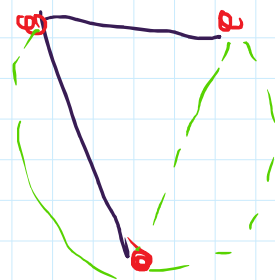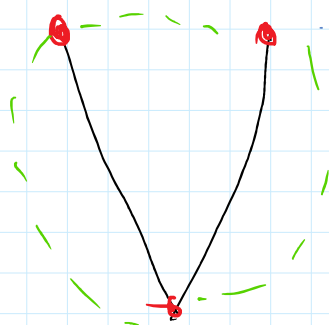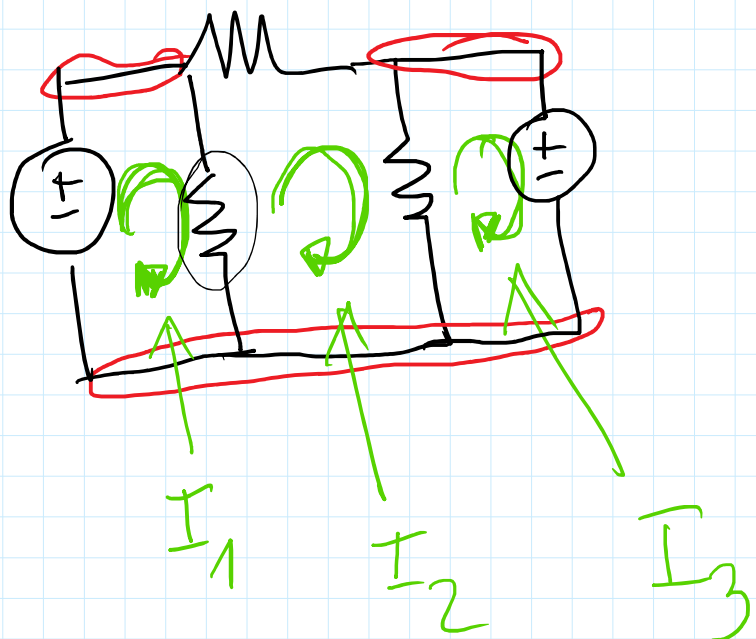→ $V_k = R_k i_k$ RAMI RESISTIVI.
 $V_a = V_{ga}$
 $V_{Igp} = ?$



ANELLO 1 { KVL ANELLO 1
ANELLO 2 { KVL ANELLO 2
ANELLO 3 { KVL ANELLO 3

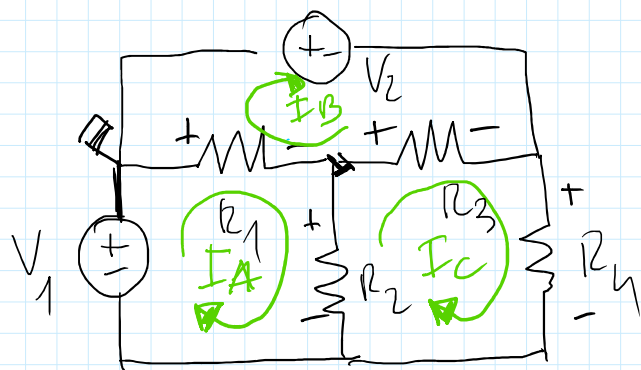↳ SOSTITUIRE LE TENSIONI DEI RAMI RESISTIVI IN TERMINI DELLE SOLI CORRENTI DI ANELLO



$$V_1 = 5 [V]$$

$$V_2 = 10 [V]$$

$$R_k = k [\Omega]$$

I_A, I_B, I_C SONO LE INCOGNITE


ANELLO (A) $KVL = V_{R1} + V_{R2} - V_1 = 0$

ANELLO (B) $V_2 - V_{R3} - V_{R1} = 0$

ANELLO (C) $V_{R3} + V_{R4} - V_{R2} = 0$

$$i_{R1} = (e_A - e_B) G_1 \Leftrightarrow V_{R1} = (I_A - I_B) R_1$$
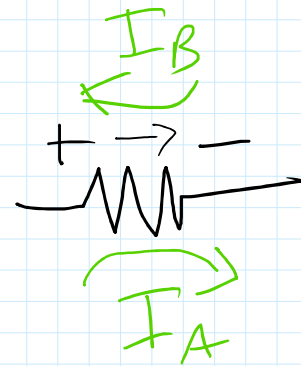
$$V_{R2} = (I_A - I_C) R_2, \quad V_{R3} = (I_C - I_B) R_3, \quad V_{R4} = I_C R_4$$



$$I_{R1} = I_A - I_B$$

$$V_{R1} = (I_A - I_B) R_1$$

(A) $(I_A - I_B) R_1 + (I_A - I_C) R_2 = V_1$


(B) $-(I_C - I_B) R_3 - (I_A - I_B) R_1 = -V_2$

(C) $(I_C - I_B) R_3 + I_C R_4 - (I_A - I_C) R_2 = 0$

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_2) & -R_1 & -R_2 \\ -R_1 & (R_1 + R_3) & -R_3 \\ -R_2 & -R_3 & (R_2 + R_3 + R_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[R][I] = [V] \quad \text{ANELLO}$$

$$[G][V] = [I] \quad \text{NODI}$$

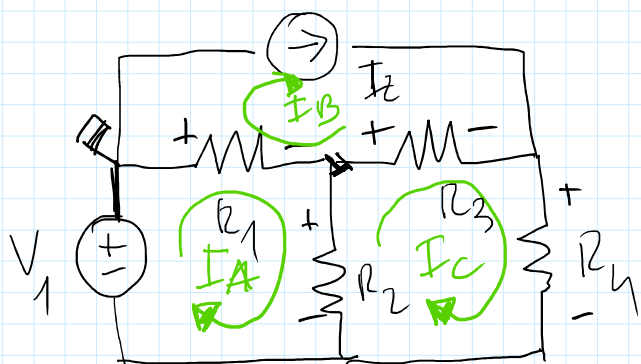

I° CASO

IL GEN. DI CORRENTE

COINCIDE CON CORRENTE


DI ANELLO

$$I_2 = I_B$$

II° CASO

IL GEN. DI CORRENTE

NON COINCIDE CON CORRENTE DI ANELLO

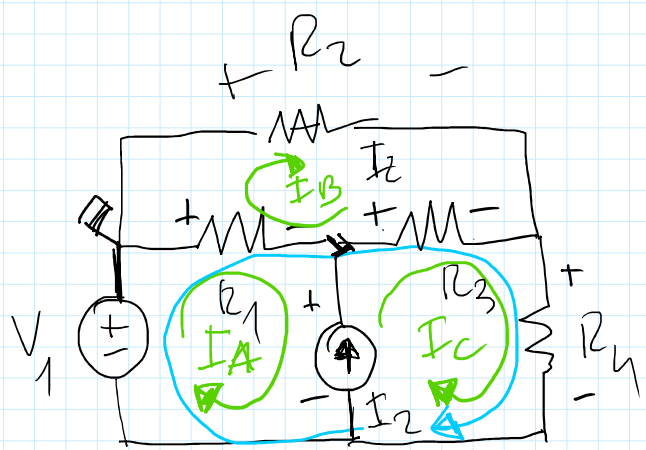

IL GEN. DA CIRCUITO

È ATTIVA VERSATO DA
PIÙ CORRENTI DA ANELLO

$$I_2 = I_C - I_A$$

$$I_C = I_2 + I_A$$

$$V_{R1} = (I_A - I_B) R_1$$

$$V_{R2} = I_B R_2$$

$$V_{R3} = (I_C - I_B) R_3 = (I_2 + I_A - I_B) R_3$$

(A) $V_{R1} + V_{I_2} - V_1 = 0$

(B) $V_{R2} - V_{R3} - V_{R1} = 0$

?

$$(I_A - I_B) R_1 + V_{I_2} = V_1$$

$$I_B R_2 - (I_C - I_B) R_3 - (I_A - I_B) R_1 = I_B R_2 - (I_2 + I_A - I_B) R_3 - (I_A - I_B) R_1 = 0$$

$$I_B (R_2 + R_3 + R_1) - I_A (R_3 + R_1) = I_2 R_3 \quad V_1 G$$

+ $V_{I_2} = V_{R3} + V_{R4}$ KVL (C)

$$V_{I_2} = (I_2 + I_A - I_B) R_3 + (I_2 + I_A) R_4$$

$$(I_A - I_B) R_1 + (I_A - I_B) R_3 + I_A R_4 = V_1 - I_2 R_3 - I_2 R_4$$

$$I_B (R_1 + R_2 + R_3) - I_A (R_1 + R_3) = I_2 R_3$$